

Leonardo Courbassier Martins

Laboratório de Arquitetura e Organização de Computadores: CoreBassier

São José dos Campos - Brasil

Julho de 2018

Leonardo Courbassier Martins

Laboratório de Arquitetura e Organização de Computadores: CoreBassier

Relatório apresentado à Universidade Federal de São Paulo como parte dos requisitos para aprovação na disciplina de Laboratório de Sistemas Computacionais: Arquitetura e Organização de Computadores.

Docente: Prof. Dr. Sérgio Ronaldo

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

Instituto de Ciência e Tecnologia - Campus São José dos Campos

São José dos Campos - Brasil

Julho de 2018

Lista de ilustrações

Figura 1 – Esquemático do MIPS	11
Figura 2 – Esquemático do CoreBassier	17
Figura 3 – Antes do primeiro <i>clock</i>	34
Figura 4 – Resultado do primeiro <i>clock</i>	34
Figura 5 – Resultado do segundo <i>clock</i>	35
Figura 6 – Resultado do último <i>addi</i>	36
Figura 7 – Resultado do <i>Halt</i>	36

Lista de tabelas

Tabela 1	–	Formato das Instruções do Tipo R	11
Tabela 2	–	Formato das Instruções do Tipo I	11
Tabela 3	–	Formato das Instruções do Tipo J	12
Tabela 4	–	Formato das Instruções do CoreBassier	13
Tabela 5	–	Conjunto de Instruções do CoreBassier	14
Tabela 6	–	Registradores do CoreBassier	15

Sumário

1	INTRODUÇÃO	5
2	OBJETIVOS	7
2.1	Geral	7
2.2	Específico	7
3	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	9
3.1	Processador	9
3.2	Arquitetura	9
3.3	MIPS	10
3.3.1	Arquitetura do MIPS	10
3.3.2	Tipos de Instrução	11
3.3.3	Modos de endereçamento	12
4	DESENVOLVIMENTO	13
4.1	Formato das Instruções	13
4.2	Conjunto de Instruções	14
4.3	Registradores	14
4.4	Modos de endereçamento	15
4.5	Esquemático	16
4.6	Módulos em Verilog	18
5	RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÕES	33
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	37
	REFERÊNCIAS	39

1 Introdução

A arquitetura e a organização de um computador é fundamental e única em cada sistema que existe. A partir deles, é possível comparar diferentes processadores e sabendo a filosofia de cada um deles, é possível escolher um que mais se adequa a um determinado projeto.

É indiscutível que o processador é uma das partes mais importantes de um computador e, por isso, deve ser projetada com cautela e com técnicas cada vez mais aprimoradas para construir processadores cada vez mais rápidos e completos.

A mudança do tamanho de computadores é um bom exemplo de como uma boa organização do computador pode fazer diferença; E é necessário, cada vez mais, um desenvolvimento de técnicas para uma tecnologia cada vez mais avançada.

Atualmente, com o crescimento da Internet das Coisas, as diferentes topologias emergentes têm processadores. Isso só reforça o quão importante esse componente computacional é. Com isso, saber projetar um processador para devidos tipos de problemas é fundamental na computação.

2 Objetivos

2.1 Geral

O objetivo desse projeto é desenvolver um processador e testá-lo na placa FPGA. O processador deve ser capaz de rodar qualquer algoritmo já visto nas disciplinas anteriores.

2.2 Específico

Descrição da arquitetura do processador e do conjunto de instruções; Desenvolvimento e implementação da ULA (Unidade Lógica Aritmética), Banco de Registradores, Memória de Dados, módulo Contador de Programa, Unidade de Controle e módulo de Entrada e Saída.

3 Fundamentação Teórica

3.1 Processador

O processador é uma parte de um sistema computacional, que utiliza de um conjunto de instruções para executar a aritmética básica, lógica, e a entrada e saída de dados. O processador tem um papel parecido ao cérebro no computador, pois ele controla todos os periféricos do computador e é o núcleo dele.

Além de saber o para quê serve, uma pergunta mais interessante é: Como funciona um processador?

Como é feita a implementação de um processador? Além dessas perguntas, é necessário conhecer o público-alvo do processador. O processador será projetado para programadores (dando várias instruções diferentes e diversas opções) ou será projetado para usuários comuns? A resposta para essas perguntas dividem o processador em várias técnicas de *design*.

As suas implementações vem mudando drasticamente desde o primeiro processador (Intel 4004, em 1971), assim como a tecnologia também vem desenvolvendo-se, surgiram diversas arquiteturas, organizações, entre outros. Já foram testadas várias combinações de organizações até a que compreende-se como a melhor atualmente.

3.2 Arquitetura

Dentre os diversos tipos de arquitetura existentes, as mais conhecidas são as arquiteturas RISC (*Reduced Instruction Set Computer*) e CISC (*Complex Instruction Set Computer*).

A estratégia de *design* RISC foca-se em um número pequeno de instruções, diminuindo o CPI (*Clock per Instruction*) e a complexidade do processador.

Em contrapartida, a estratégia CISC foca-se em um número grande de instruções, o que facilita muito a programação, com várias instruções complexas, e com isso, a complexidade dos programas feitos em máquinas CISC são menores (em relação ao número de instruções). Geralmente, as instruções tem um maior CPI, mas isso é compensado com uma funcionalidade não trivial. Foi escolhido o modelo de arquitetura RISC para este relatório.

3.3 MIPS

Como referência de processador, foi utilizado o MIPS. O MIPS é um estilo de processador que não tem um único processador físico.

Quando foi comercializado em 1981, era comercializado a ideia do processador e outras empresas faziam a implementação delas. Sua característica principal é ser muito simples e didático e ele foi um grande influenciador das próximas arquiteturas RISC.

A sua implementação com *pipeline* é bem rápida e não é tão complexa, e seus programas não ficam muito complexos.

O MIPS contém 32 registradores em sua implementação e alguns deles são reservados para o sistema. Além disso ele possui uma unidade de controle que facilita todo o controle do processador e seus componentes.


3.3.1 Arquitetura do MIPS

Na [Figura 1](#), vemos o esquemático da arquitetura MIPS.

Como o MIPS é RISC, vemos que sua arquitetura é simples de ser entendida. Cada módulo na figura tem um papel específico, como descrito a seguir:

O módulo do PC tem a função de atualizar o Contador de Programa para buscar a próxima instrução do programa atual. Esse endereço entra no módulo da memória de Instruções, onde a próxima instrução é buscada. A instrução atual é decodificada então, e as *flags* são definidas pela Unidade de Controle. Os operadores da instrução são carregados do Banco de Registradores e as entradas corretas são enviadas para a Unidade Lógica e Aritmética para realizar a operação explicitado pela instrução. O resultado da ALU é escrito no Banco de Registradores ou na Memória de Dados, de acordo com a instrução atual. Após isso o valor do PC é atualizado e o ciclo continua.

Figura 1 – Esquematico do MIPS

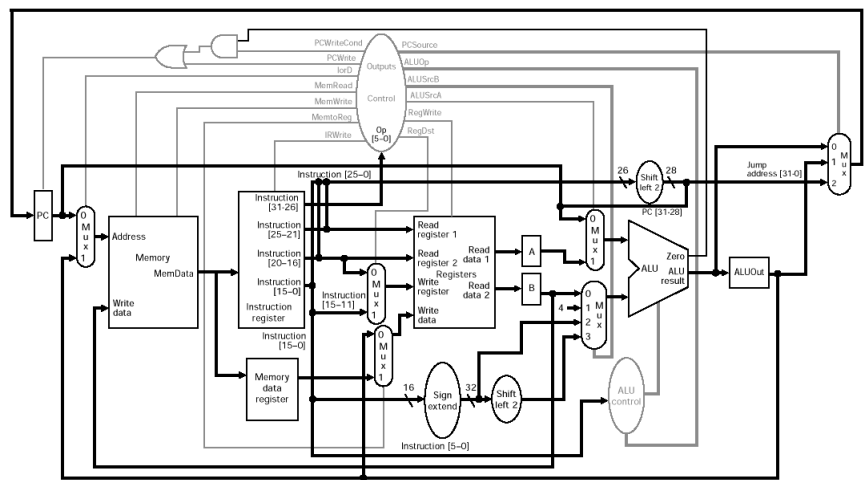

Fonte: Computer Organization and Design (1)

3.3.2 Tipos de Instrução

O MIPS possui três tipos de instruções que são caracterizados como: Tipo R, que é ilustrado na Tabela 1:

Tabela 1 – Formato das Instruções do Tipo R

Campo	OpCode	RS	RT	RD	Shamt	Funct
Tamanho (bits)	6	5	5	5	5	6

Fonte: O Autor

E a seguir são descritas as instruções do tipo R: add, addu, and, div, jr, mfhi, mflo, mfc0, mult, xor, or, sltu, sll, sra, sub.

Além do tipo R, existe o tipo I que é ilustrado na Tabela 2

Tabela 2 – Formato das Instruções do Tipo I

Campo	OpCode	RS	RT	Im
Tamanho (bits)	6	5	5	16

Fonte: O Autor

São instruções do tipo I as seguintes: addi, addiu, andi, beq, blez, bne, lbu, lhu, lui, lw, ori, sb, sh, slti, sltiu, sw.

Por último, existe o tipo J que é ilustrado na Tabela 3

São instruções do tipo J as seguintes: j, jal.

Tabela 3 – Formato das Instruções do Tipo J

Campo	OpCode	Address
Tamanho (bits)	6	26

Fonte: O Autor

3.3.3 Modos de endereçamento

Descritas mais profundamente no (1) e, brevemente em (2), o MIPS tem vários modos de endereçamento e são utilizados em diferentes instruções.

Abaixo está descrito os modos de endereçamento do MIPS, qual seu uso e como funciona.

- Endereçamento por registrador: É utilizado esse modo de endereçamento quando os operandos estão em registradores, p.e. add;
- Endereçamento por imediato: É utilizado quando deve-se somar o valor de um registrador com um número definido como imediato, p.e. addi;
- Endereçamento de base-deslocamento: É utilizado quando o operando é soma de um imediato com um registrador, p.e. lw;
- Endereçamento relativo ao PC: É utilizado quando o dado é a soma do imediato com a posição atual do PC, p.e. beq;
- Endereçamento absoluto: É utilizado quando o dado é passado diretamente pela instrução, p.e. j;

4 Desenvolvimento

Essa seção mostra os pontos principais da implementação do processador. O processador aqui aprensetado é monociclo, sem *pipeline* e RISC. Contém 28 instruções (discutidas nas próximas seções) e 5 tipos de formatos de instruções.

Além disso, ele possui 32 registradores de 32 bits, mas apenas alguns de propósito geral.

4.1 Formato das Instruções

Antes da implementação do processador, é necessário definir os formatos de instruções que será utilizado. A [Tabela 4](#) contém todos os 5 formatos, dividindo os bits e os campos de cada formato.

Tabela 4 – Formato das Instruções do CoreBassier

Tipo	Campos
1	[OpCode / RegDest / RegOrigem / RegAlvo /] [31:26] [25:21] [20:16] [15:11] [10:0]
2	[OpCode / RegDest / RegOrigem / Imediato (ou)] [31:26] [25:21] [20:16] [15:0]
3	[OpCode / RegDest / RegOrigem (ou) / Imediato (ou)] [31:26] [25:21] [20:16] [15:0]
4	[OpCode / RegDest / Imediato] [31:26] [25:21] [20:0]
5	[OpCode / RegDest (ou) / EndereçoAlvo (ou)] [31:26] [25:21] [20:16]

Fonte: O Autor

O tipo 1 destina-se a operações aritméticas com três registradores e sem imediato. Já o tipo 2, destina-se a operações aritméticas com dois registradores e um imediato. O tipo 3, destina-se aos desvios de fluxos condicionais e incondicionais. O tipo 4, destina-se as instruções de entrada e saída, comunicação que será desenvolvida mais adiante (mais sobre isso nos próximos tópicos). Já o tipo 5, destina-se as instruções de controle do processador. É fácil perceber que o formato das instruções aqui ilustrados para o CoreBassier é muito semelhante aos formatos do MIPS.

A maior diferença entre os dois processadores é que o MIPS utiliza do Shamt e Funct para as instruções e o outro não, foram criados mais formatos de instruções para deixar mais modular e mais simples de se entender.

4.2 Conjunto de Instruções

A [Tabela 5](#) contém todo o conjunto de instruções que o processador terá, os tipos das instruções e seu opCode.

Tabela 5 – Conjunto de Instruções do CoreBassier

OpCode	Instrução	Tipo
000000	Add	1
000001	Addi	2
000010	Sub	1
000011	Subi	2
000100	Mult	1
000101	Multi	2
000110	Div	1
000111	Divi	2
001000	Mod	1
001001	Slt	1
001010	Slti	2
001011	And	1
001100	Andi	2
001101	Or	1
001110	Ori	2
001111	Not	2
010000	ShR	2
010001	ShL	2
010010	Sgt	1
010011	Sgti	2
010100	Load	4
010101	Store	4
010110	Jump	3
010111	Beq	3
011000	Bne	3
011001	Nop	5
011010	Halt	5
011011	In	4
011100	Out	4
011101	Mov	2

Fonte: O Autor

A diferença entre o CoreBassier e o MIPS em relação ao seus conjuntos de instruções é o fato de o CoreBassier possuir menos instruções, não lidar com números *unsigned* como o MIPS faz. Além disso, enquanto o MIPS possui uma única instrução para carregar uma palavra da memória de dados, o CoreBassier já possui duas, separando o caso especial quando o imediato é zero.

4.3 Registradores

Como no MIPS, o processador também utilizará de 32 registradores e alguns deles serão limitados ao processador. A [Tabela 6](#) descreve todos os registradores e suas funções.

Não há diferença entre os registradores do MIPS e do CoreBassier.

Tabela 6 – Registradores do CoreBassier

Nome	Número	Descrição
\$0	00	\$zero: Constante zero
\$1	01	\$at: Reservado
\$2	02	\$v0: Resultado de uma função
\$3	03	\$v1: Resultado de uma função
\$4	04	\$a0: Argumento para uma função
\$5	05	\$a1: Argumento para uma função
\$6	06	\$a2: Argumento para uma função
\$7	07	\$a3: Argumento para uma função
\$8	08	\$t0: Uso geral
\$9	09	\$t1: Uso geral
\$10	0A	\$t2: Uso geral
\$11	0B	\$t3: Uso geral
\$12	0C	\$t4: Uso geral
\$13	0D	\$t5: Uso geral
\$14	0E	\$t6: Uso geral
\$15	0F	\$t7: Uso geral
\$16	10	\$s0: Uso geral (salvo em chamadas de função)
\$17	11	\$s1: Uso geral (salvo em chamadas de função)
\$18	12	\$s2: Uso geral (salvo em chamadas de função)
\$19	13	\$s3: Uso geral (salvo em chamadas de função)
\$20	14	\$s4: Uso geral (salvo em chamadas de função)
\$21	15	\$s5: Uso geral (salvo em chamadas de função)
\$22	16	\$s6: Uso geral (salvo em chamadas de função)
\$23	17	\$s7: Uso geral (salvo em chamadas de função)
\$24	18	\$t8: Uso geral
\$25	19	\$t9: Uso geral
\$26	1A	\$k0: Reservado
\$27	1B	\$k1: Reservado
\$28	1C	\$gp: Ponteiro global
\$29	1D	\$sp: Ponteiro da pilha
\$30	1E	\$fp: Ponteiro do frame
\$31	1F	\$ra: Endereço de retorno

Fonte: O Autor

4.4 Modos de endereçamento

Os modos de endereçamento do CoreBassier são exatamente os mesmos que o do MIPS.

- Endereçamento por registrador: Formato dos tipos 1 e 4;
- Endereçamento por imediato: Formato do tipo 2;
- Endereçamento de base-deslocamento: Formato dos tipos 1 e 2;
- Endereçamento relativo ao PC: Formato do tipo 3;
- Endereçamento absoluto: Formato do tipo 3;

4.5 Esquemático


A [Figura 2](#) mostra o esquemático da organização do CoreBassier.

No esquemático abaixo, cada módulo está descrito (brevemente) com suas respectivas entradas e saídas. Assim como é no MIPS, o datapath do CoreBassier é o mesmo.

O PC é o Contador de Programa e armazena o endereço da instrução atual, essa instrução atual é buscada na Memória de Instruções e então decodificada. A Unidade de Controle recebe a instrução e envia todos os sinais – descritos em azul no esquemático – para controlar todos os módulos.

A diferença para o MIPS está no fato do CoreBassier possuir um módulo de Entrada e Saída que faz a comunicação da placa FPGA (seus periféricos) e o processador.

Figura 2 – Esquemático do CoreBassier

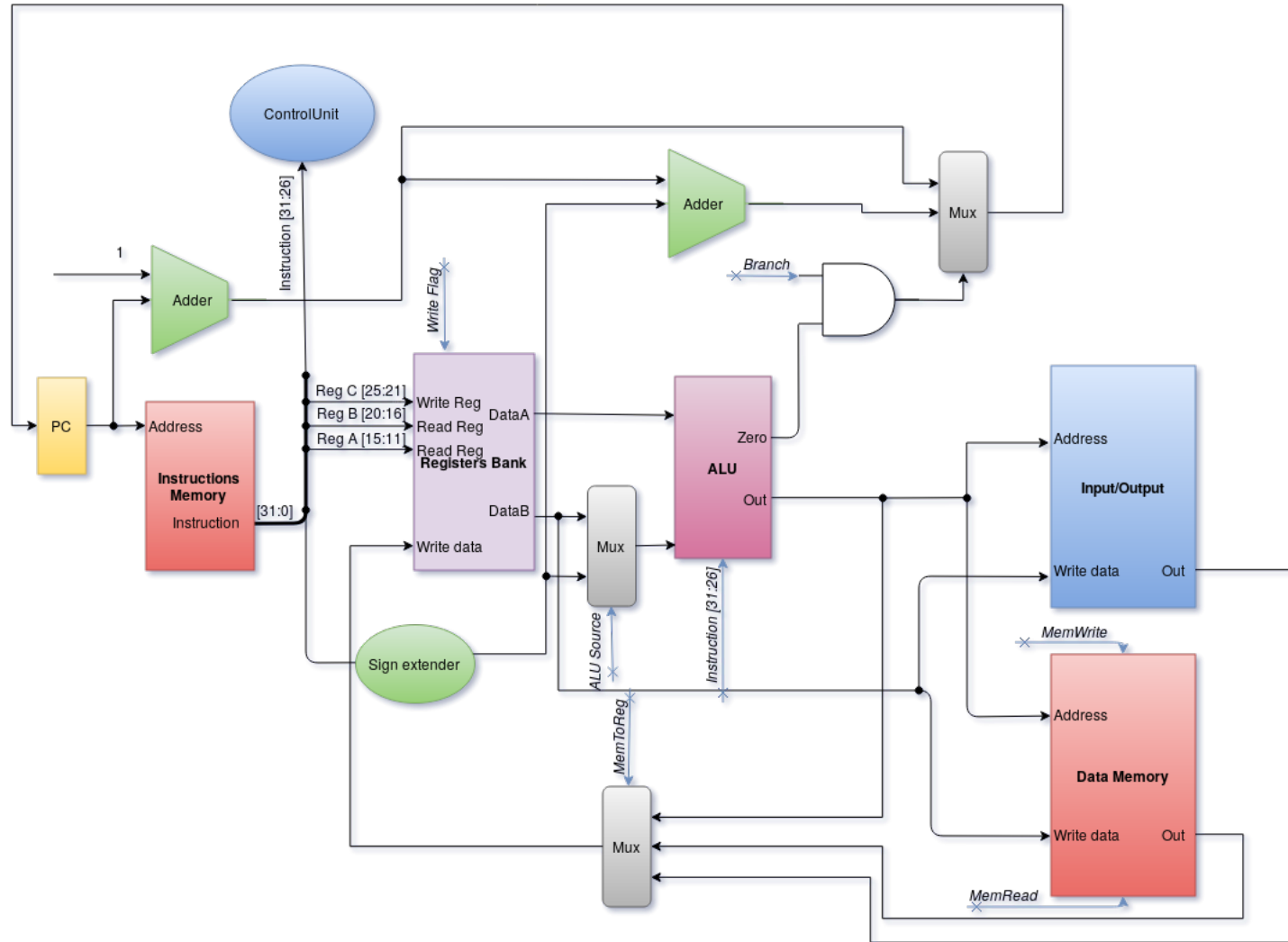

Fonte: O Autor

Todos os módulos foram implementados no Quartus II (3), utilizando o Verilog.

4.6 Módulos em Verilog

Abaixo temos o código fonte do *datapath* do processador e outros módulos que serão importantes para mostrar os resultados.

Esse módulo é responsável por instanciar todos os outros módulos e fazer as ligações necessárias entre eles, além disso ele substitui alguns muxes que estão presentes no esquemático para a simplificação do processador.

Observação: Nem todos os sinais são saídas nesse módulo, isso foi feito para a visualização no *Waveform* do Quartus II.

```

1  module main(
2      clock, sw0, sw1, sw2, sw3, sw4, sw5, sw6, sw7, sw8, sw9,
3      sw10, sw11, sw12, sw13, sw14, sw15, sw16, sw17,
4      key0, key1, key2, key3,
5      hex0, hex1, hex2, hex3, hex4, hex5, hex6, hex7, halt
6
7      , _programCounter,
8      , instructionOut,
9      , aluCode,
10     , targetRegister, aluSource,
11     , writeRegister, memoryWrite, memoryRead, memoryToRegister, branch,
12     , immediate,
13     , branchSignal,
14     , aluBranchSignal,
15     , dataA, dataB,
16     , dataToWrite,
17     , aluSource1, aluSource2,
18     , aluError,
19     , aluOut,
20     , error, overflow,
21     , jump
22     , memoryOut,
23     inputOut);
24
25     // Inputs
26     input clock;
27     input sw0, sw1, sw2, sw3, sw4, sw5, sw6, sw7, sw8, sw9, sw10, sw11, sw12, sw13, sw14,
28     sw15, sw16, sw17;
29     input key0, key1, key2, key3;
30
31     // Temporary
32     output wire halt;
33     output wire [31:0] _programCounter;
34     output wire [31:0] instructionOut;
35     output wire [5:0] aluCode;
36     output wire targetRegister, aluSource;
37     output wire writeRegister, memoryWrite, memoryRead;
38     output wire [2:0] memoryToRegister;
39     output wire branch, jump;
40     output reg [31:0] immediate;
41     output reg branchSignal;

```

```

39     output wire aluBranchSignal;
40     output wire [31:0] dataA, dataB;
41     output reg [31:0] dataToWrite;
42     output reg [31:0] aluSource1, aluSource2;
43     output wire aluError;
44     output wire [31:0] aluOut;
45     output wire error, overflow;
46     output wire [31:0] memoryOut;
47     output wire [31:0] inputOut;
48
49     // Outputs
50     output [6:0] hex0, hex1, hex2, hex3, hex4, hex5, hex6, hex7;
51
52     // Instances
53     PC programCounter(.clock(clock), .halt(halt), .immediate(immediate), .branchSignal(
        branchSignal), .programCounter(_programCounter), .jump(jump));
54     InstructionsMemory instructionsMemory(.read_addr(_programCounter), .clk(clock), .q(
        instructionOut));
55     ControlUnit controlUnit(.clock(clock), .opcode(instructionOut[31:26]), .aluCode(
        aluCode), .targetRegister(targetRegister), .aluSource(aluSource),
56     .writeRegister(writeRegister), .memoryWrite(memoryWrite), .memoryRead(memoryRead)
        , .memoryToRegister(memoryToRegister), .branch(branch), .halt(halt), .jump(
        jump));
57     RegistersBank registersBank(.regC(instructionOut[25:21]),
58     .regB( instructionOut[31:26] == 6'b010111 || instructionOut[31:26] == 6'b011000 ?
        instructionOut[25:21] : instructionOut[20:16]),
59     .regA( instructionOut[31:26] == 6'b010111 || instructionOut[31:26] == 6'b011000 ?
        instructionOut[20:16] : instructionOut[15:11]),
60     .writeFlag(writeRegister), .clock(clock), .dataA(dataA), .dataB(dataB), .dataWrite(
        dataToWrite));
61     ALU alu(.dataA(aluSource1), .dataB(aluSource2), .opCode(instructionOut[31:26]), .
        branchSignal(aluBranchSignal), .overflow(overflow), .error(error), .dataC(aluOut)
        , .clock(clock));
62     DataMemory dataMemory(.data(dataB), .read_addr(aluOut), .write_addr(aluOut), .we(
        memoryWrite), .clk(clock), .q(memoryOut));
63     IO io(.opcode(instructionOut[31:26]), .address(instructionOut[5:0]), .sw0(sw0), .sw1(
        sw1), .sw2(sw2),
64     .sw3(sw3), .sw4(sw4), .sw5(sw5), .sw6(sw6), .sw7(sw7), .sw8(sw8), .sw9(sw9),
65     .sw10(sw10), .sw11(sw11), .sw12(sw12), .sw13(sw13), .sw14(sw14), .sw15(sw15), .sw16
        (sw16),
66     .sw17(sw17), .key0(key0), .key1(key1), .key2(key2), .outL(inputOut), .hex0(hex0),
67     .hex1(hex1), .hex2(hex2), .hex3(hex3), .hex4(hex4), .hex5(hex5), .hex6(hex6)
        ,
68     .hex7(hex7), .data(dataB));
69
70     always @ ( instructionOut or aluSource or branch or aluBranchSignal or
        memoryToRegister )
71     begin
72         immediate[31:0] = { {16{instructionOut[15]}}, instructionOut[15:0] };
73         branchSignal = aluBranchSignal & branch;
74
75         aluSource1 = dataB;
76
77         /* Mux for ALU input */
78         case (aluSource)
79             1'b0: aluSource2 = dataA;
80             1'b1: aluSource2 = immediate;
81         endcase
82
83         /* Mux for writing data to register */

```

```

84     case (memoryToRegister)
85         3'b000: dataToWrite = aluOut;
86         3'b001: dataToWrite = memoryOut;
87         3'b010: dataToWrite = inputOut;
88     endcase
89 end
90
91 // Out: convert the register data to needed algarisms
92 // Branch syntax: opcode_dataA_dataB_immediate;
93 // Mov syntax: opcode_to_from_000000000000...
94 endmodule

```

O módulo abaixo é a Memória de Instruções, ela está carregada com seis instruções que são: addi, addi, addi, addi, out e halt. Isso será importante para a discussão dos resultados. Ela funciona e foi implementada do mesmo jeito que a Memória de Dados, utilizando o template que o Quartus possui para memórias, isso agiliza o tempo de compilação.

```

1 module InstructionsMemory
2 #(parameter DATA_WIDTH=32, parameter ADDR_WIDTH=10)
3 (
4     input [(ADDR_WIDTH-1):0] read_addr,
5     input clk,
6     output reg [(DATA_WIDTH-1):0] q
7 );
8
9 // Declare the RAM variable
10 reg [DATA_WIDTH-1:0] ram[2**ADDR_WIDTH-1:0];
11
12 initial
13 begin
14     $readmemb("ins.txt", ram);
15     /*ram[0] = 32'b000000100001000000000000000000000101;
16     ram[1] = 32'b000000100001000010000000000000000101;
17     ram[2] = 32'b01011000000000000000000000000001010;
18     ram[3] = 32'b011010000000000000000000000000000000;
19     ram[5] = 32'b011010000000000000000000000000000000;
20     ram[6] = 32'b011010000000000000000000000000000000;
21     ram[7] = 32'b011010000000000000000000000000000000;
22     ram[8] = 32'b011010000000000000000000000000000000;
23     ram[9] = 32'b011010000000000000000000000000000000;
24     ram[10] = 32'b011010000000000000000000000000000000;
25     ram[11] = 32'b011010000000000000000000000000000000;*/
26 end
27
28 always @ (posedge clk)
29 begin
30     q <= ram[read_addr];
31 end
32 endmodule

```

O módulo abaixo é a Unidade de Controle. O que importa nela é apenas o detalhe da linha 32, onde é utilizado o *negedge clock*. Isso será explicado mais adiante. Além disso, o que acontece aqui é que para cada tipo de instrução, a Unidade de Controle processa as *flags* corretamente. Essas *flags* são as mostradas na [Figura 2](#).

```

1  module ControlUnit(clock,
2      opcode,
3      aluCode,
4      targetRegister,
5      aluSource,
6      writeRegister,
7      memoryWrite,
8      memoryRead,
9      memoryToRegister,
10     branch,
11     halt,
12                                     jump);
13
14     // Inputs
15     input clock;
16     input [5:0] opcode;
17     // Wait for in | out
18
19     // Temporary
20     reg _halt;
21
22     // Outputs
23     output reg [5:0] aluCode;
24     output reg targetRegister, aluSource, writeRegister, memoryWrite, memoryRead;
25     output reg [2:0] memoryToRegister;
26     output reg branch, jump;
27     output halt;
28
29     always @ ( opcode )
30     begin
31         //if (!_halt)
32         //begin
33             case (opcode)
34                 // Add
35                 6'b000000,
36                 // Sub
37                 6'b000010,
38                 // Mult
39                 6'b000100,
40                 // Div
41                 6'b000110,
42                 // Mod
43                 6'b001000,
44                 // SetLesserThan
45                 6'b001001,
46                 // And
47                 6'b001011,
48                 // Or
49                 6'b001101,
50                 // Not
51                 6'b001111,
52                 // Shift Right
53                 6'b010000,
54                 // Shift Left
55                 6'b010001,
56                 // SetGreaterThan
57                 6'b010010:
58                 begin
59                     aluCode = opcode;
60                     targetRegister = 1;

```

```

61         aluSource = 0;
62         writeRegister = 1;
63         memoryWrite = 0;
64         memoryRead = 0;
65         memoryToRegister = 0;
66         branch = 0;
67         _halt = 0;
68
69         end
70
71         // Addi
72         6'b000001,
73         // Subi
74         6'b000011,
75         // Multi
76         6'b000101,
77         // Divi
78         6'b000111,
79         // SetLesserThanImmediate
80         6'b001010,
81         // Andi
82         6'b001100,
83         // Ori
84         6'b001110,
85         // SetGreaterThanImmediate
86         6'b010011:
87     begin
88         aluCode = opcode;
89         targetRegister = 1;
90         aluSource = 1;
91         writeRegister = 1;
92         memoryWrite = 0;
93         memoryRead = 0;
94         memoryToRegister = 0;
95         branch = 0;
96         _halt = 0;
97
98         end
99
100        // Load, Store
101        6'b010100, 6'b010101:
102    begin
103        aluCode = 6'b000000;
104        targetRegister = 0;
105        aluSource = 1;
106        writeRegister = opcode == 6'b010100 ? 1 : 0;
107        memoryWrite = opcode == 6'b010100 ? 0 : 1;
108        memoryRead = opcode == 6'b010100 ? 1 : 0;
109        memoryToRegister = 1;
110        branch = 0;
111        _halt = 0;
112
113        end
114
115        // Jump
116        6'b010110:
117    begin
118        aluCode = opcode;
119        targetRegister = 0;
120        aluSource = 0;

```



```

121         writeRegister = 0;
122         memoryWrite = 0;
123         memoryRead = 0;
124         memoryToRegister = 0;
125         branch = 0;
126                                     jump = 1;
127         _halt = 0;
128     end
129
130     // Branch on (NOT) Equal
131     6'b010111, 6'b011000:
132     begin
133         aluCode = opcode;
134         targetRegister = 0;
135         aluSource = 0;
136         writeRegister = 0;
137         memoryWrite = 0;
138         memoryRead = 0;
139         memoryToRegister = 0;
140         branch = 1;
141         _halt = 0;
142                                     jump = 0;
143     end
144
145     // Nop
146     6'b011001:
147     begin
148         aluCode = opcode;
149         targetRegister = 0;
150         aluSource = 0;
151         writeRegister = 0;
152         memoryWrite = 0;
153         memoryRead = 0;
154         memoryToRegister = 0;
155         _halt = 0;
156         branch = 0;
157                                     jump = 0;
158     end
159
160     // Halt
161     6'b011010:
162     begin
163         aluCode = opcode;
164         targetRegister = 0;
165         aluSource = 0;
166         writeRegister = 0;
167         memoryWrite = 0;
168         memoryRead = 0;
169         memoryToRegister = 0;
170         _halt = 1;
171         branch = 0;
172                                     jump = 0;
173     end
174
175     // In
176     6'b011011:
177     begin
178         aluCode = opcode;
179         targetRegister = 0;
180         aluSource = 0;

```

```

181         writeRegister = 1;
182         memoryWrite = 0;
183         memoryRead = 0;
184         memoryToRegister = 2'b10;
185         _halt = 0;
186         branch = 0;
187
188         jump = 0;
189     end
190
191     // Out
192     6'b011100:
193     begin
194         aluCode = opcode;
195         targetRegister = 0;
196         aluSource = 0;
197         writeRegister = 0;
198         memoryWrite = 0;
199         memoryRead = 0;
200         memoryToRegister = 0;
201         _halt = 0;
202
203         jump = 0;
204         branch = 0;
205     end
206
207     // Mov
208     6'b011101:
209     begin
210         aluCode = opcode;
211         targetRegister = 0;
212         aluSource = 0;
213         writeRegister = 1;
214         memoryWrite = 0;
215         memoryRead = 0;
216         memoryToRegister = 0;
217         _halt = 0;
218         branch = 0;
219
220         jump = 0;
221     end
222
223     default:
224     begin
225         aluCode = 6'b000000;
226         targetRegister = 0;
227         aluSource = 0;
228         writeRegister = 0;
229         memoryWrite = 0;
230         memoryRead = 0;
231         memoryToRegister = 0;
232         branch = 0;
233         _halt = 0;
234         jump = 0;
235     end
236 endcase
237 end
238 //end
239 assign halt = _halt;
240 // Wrong case or beq
241 endmodule

```

O módulo abaixo é a Unidade Lógica e Aritmética. Ela funciona muito semelhante a Unidade de Controle no quesito de como foi implementada, ambas checam para ver qual é a instrução que está sendo executada (através do opcode) e fazem as operações de acordo. A única diferença da Unidade Lógica e Aritmética do CoreBassier para o MIPS é que o CoreBassier tem um temporário de 64 bits para verificar se houve *overflow* nas operações.

```

1  module ALU
2      (opCode,
3       dataA,
4       dataB,
5       branchSignal,
6       overflow,
7       error,
8       dataC,
9       clock);
10
11     // Inputs
12     input [31:0] dataA;
13     input [31:0] dataB;
14     input [5:0] opCode;
15     input clock;
16
17     // Temporary
18     reg [63:0] _temp;
19
20     // Outputs
21     output reg branchSignal, overflow;
22     output reg error;
23     output reg [31:0] dataC;
24
25     always @ ( opCode or dataA or dataB )
26     begin
27         error = 0;
28         branchSignal = 1;
29         case(opCode)
30             // Add, Addi
31             6'b000000, 6'b000001:
32             begin
33                 _temp = {8'h00000000,dataA} + {8'h00000000,dataB};
34                 overflow = (_temp < 8'hFFFFFFFF) ? 0 : 1;
35                 dataC = _temp;
36             end
37
38             // Sub, Subi
39             6'b000010, 6'b000011:
40             begin
41                 dataC = dataA - dataB;
42             end
43
44             // Mult, Multi
45             6'b000100, 6'b000101:
46             begin
47                 _temp = {8'h00000000,dataA} * {8'h00000000,dataB};
48                 overflow = (_temp < 8'hFFFFFFFF) ? 0 : 1;
49                 dataC = _temp;
50             end
51
52             // Div, divi

```

```

53         6'b000110, 6'b000111:
54         begin
55             // Div by zero error
56             error = (dataB == 0) ? 1 : 0;
57             if (error == 0) dataC = dataA / dataB;
58             else dataC = 32'b0;
59         end
60
61         // Mod
62         6'b001000: dataC = dataA % dataB;
63
64         // SetLesserThan, SetLesserThanImmediate
65         6'b001001, 6'b001010: dataC = (dataA < dataB);
66
67         // And, Andi
68         6'b001011, 6'b001100: dataC = dataA & dataB;
69
70         // Or, Ori
71         6'b001101, 6'b001110: dataC = dataA | dataB;
72
73         // Not
74         6'b001111: dataC = ~dataA;
75
76         // Shift Right
77         6'b010000: dataC = dataA >> dataB;
78
79         // Shift Left
80         6'b010001: dataC = dataA << dataB;
81
82         // SetGreaterThanOr, SetGreaterThanOrImmediate
83         6'b010010, 6'b010011: dataC = (dataA > dataB);
84
85         // Branch on Equal
86         6'b010111: branchSignal = (dataB == dataA);
87
88         // Branch on Not Equal
89         6'b011000: branchSignal = (dataB != dataA);
90
91         // Out
92         6'b011100: dataC = dataA;
93
94         // Mov
95         6'b011101:
96         begin
97             branchSignal = 1;
98             dataC = dataA;
99         end
100
101         default:
102         begin
103             branchSignal = 1;
104             dataC = dataB;
105         end
106     endcase
107     error = (overflow == 1) ? 1 : 0;
108 end
109 endmodule

```

O módulo abaixo é o Banco de Registradores. Não tem nada de especial, é apenas

um vetor de posições.

```

1 module RegistersBank(regA,
2     regB,
3     regC,
4     dataWrite,
5     writeFlag,
6     clock,
7     dataA,
8     dataB);
9
10 input [31:0] dataWrite;
11 input [4:0] regC, regA, regB;
12 input writeFlag, clock;
13 output [31:0] dataA, dataB;
14
15 reg [31:0] registers[31:0];
16
17 initial begin
18     registers[0] = 32'b0;
19 end
20
21 always @ ( posedge clock )
22 begin
23     if(writeFlag)
24         registers[regC] = dataWrite;
25 end
26
27 assign dataA = registers[regA];
28 assign dataB = registers[regB];
29 endmodule

```

O módulo abaixo é a Memória de Dados.

```

1 module DataMemory
2     #(parameter DATA_WIDTH=32, parameter ADDR_WIDTH=10)
3     (
4         input [(DATA_WIDTH-1):0] data,
5         input [(ADDR_WIDTH-1):0] read_addr, write_addr,
6         input we, clk,
7         output reg [(DATA_WIDTH-1):0] q
8     );
9
10    // Declare the RAM variable
11    reg [DATA_WIDTH-1:0] ram[2**ADDR_WIDTH-1:0];
12
13    always @ (negedge clk)
14    begin
15        // Write
16        if (we)
17            ram[write_addr] <= data;
18
19        q <= ram[read_addr];
20    end
21
22 endmodule

```

O módulo abaixo é a Entrada e Saída.

O módulo de Entrada e Saída trata as duas instruções separadamente: ele lê o conjunto

de 17 chaves que o kit FPGA possui; e escreve nos displays de sete segmentos um dado que está no banco de registradores.

Quando utiliza-se a instrução de saída, deve-se notar que há como imprimir números separadamente (números de apenas um bit), ou imprimir um conjunto de números, tudo isso depende de qual é o endereço que foi o alvo da instrução.

```

1  /*
2  * A note to the reader: UNLESS you're using 'out' targeting the ldc display,
3  * you must know that targeting:
4  * - 0x0: prints a 4 bit (signed) integer, using the adjacents displays;
5  * - 0x4: prints a 2 (unsigned) integer;
6  * - 0x6: prints a 2 (unsigned) integer;
7  * BUT, if you target:
8  * - 0x1, 0x2, 0x3, 0x5, 0x6: prints an 1 bit (unsigned) integer;
9  */
10 module IO(
11     address,
12     data,
13     opcode,
14     sw0, sw1, sw2, sw3, sw4, sw5, sw6, sw7, sw8, sw9, sw10,
15     sw11, sw12, sw13, sw14, sw15, sw16, sw17,
16     key0, key1, key2, key3,
17     lcdOut,
18     hex0, hex1, hex2, hex3, hex4, hex5, hex6, hex7,
19     outL
20 );
21 // Inputs
22 input [4:0] address;
23 input [31:0] data;
24 input [5:0] opcode;
25 input sw0, sw1, sw2, sw3, sw4, sw5, sw6, sw7, sw8, sw9, sw10, sw11, sw12, sw13, sw14,
26     sw15, sw16, sw17;
27 input key0, key1, key2, key3;
28 // Temporary
29 reg [31:0] _temp;
30 reg negative;
31 reg [3:0] hundred, ten, unit;
32 reg [7:0] outHundreds, outTens, outUnits;
33 integer i;
34 // Outputs
35 output [31:0] lcdOut;
36 output reg [6:0] hex0, hex1, hex2, hex3, hex4, hex5, hex6, hex7;
37 output [31:0] outL;
38
39 always @ (address or opcode)
40 begin
41     case (opcode)
42         // In
43         6'b011011:
44             begin
45                 case (address)
46                     5'b00000,
47                     5'b00001,
48                     5'b00010,
49                     5'b00011,

```

```

50         5'b00100,
51         5'b00101,
52         5'b00110,
53         5'b00111,
54         5'b01000,
55         5'b01001,
56         5'b01010,
57         5'b01011,
58         5'b01100,
59         5'b01101,
60         5'b01110,
61         5'b01111,
62         5'b10000,
63         5'b10001:
64     begin
65         _temp[31:0] = { {15{sw17}}, sw16, sw15, sw14, sw13, sw12, sw11, sw10, sw9
        , sw8, sw7, sw6, sw5, sw4, sw3, sw2, sw1, sw0 };
66     end
67     5'b10010: _temp = key0;
68     5'b10011: _temp = key1;
69     5'b10100: _temp = key2;
70     5'b10101: _temp = key3;
71 endcase
72 end
73 // Out
74 6'b011100:
75 begin
76     i = 7;
77     // Convert numbers to BCD before using
78     /* Max 8 bits */
79     if (data[7])
80     begin
81         negative = 1;
82         _temp = ~data + 1;
83     end
84     else
85     begin
86         negative = 0;
87         _temp = data;
88     end
89
90     for (i = 7; i >= 0; i = i - 1)
91     begin
92         if (hundred > 4)
93             hundred = hundred + 3;
94         if (ten > 4)
95             ten = ten + 3;
96         if (unit > 4)
97             unit = unit + 3;
98
99         hundred = hundred << 1;
100        hundred[0] = ten[3];
101        ten = ten << 1;
102        ten[0] = unit[3];
103        unit = unit << 1;
104        unit[0] = _temp[i];
105    end
106
107    case (hundred)
108        4'b0000: outHundreds = 7'b00000001;

```

```

109         4'b0001: outHundreds = 7'b1001111;
110         4'b0010: outHundreds = 7'b0010010;
111         4'b0011: outHundreds = 7'b0000110;
112         4'b0100: outHundreds = 7'b1001100;
113         4'b0101: outHundreds = 7'b0100100;
114         4'b0110: outHundreds = 7'b0100000;
115         4'b0111: outHundreds = 7'b0001111;
116         4'b1000: outHundreds = 7'b0000000;
117         4'b1001: outHundreds = 7'b0001100;
118         default: outHundreds = 7'b1111111;
119     endcase
120
121     case (ten)
122         4'b0000: outTens = 7'b0000001;
123         4'b0001: outTens = 7'b1001111;
124         4'b0010: outTens = 7'b0010010;
125         4'b0011: outTens = 7'b0000110;
126         4'b0100: outTens = 7'b1001100;
127         4'b0101: outTens = 7'b0100100;
128         4'b0110: outTens = 7'b0100000;
129         4'b0111: outTens = 7'b0001111;
130         4'b1000: outTens = 7'b0000000;
131         4'b1001: outTens = 7'b0001100;
132         default: outTens = 7'b1111111;
133     endcase
134
135     case (unit)
136         4'b0000: outUnits = 7'b0000001;
137         4'b0001: outUnits = 7'b1001111;
138         4'b0010: outUnits = 7'b0010010;
139         4'b0011: outUnits = 7'b0000110;
140         4'b0100: outUnits = 7'b1001100;
141         4'b0101: outUnits = 7'b0100100;
142         4'b0110: outUnits = 7'b0100000;
143         4'b0111: outUnits = 7'b0001111;
144         4'b1000: outUnits = 7'b0000000;
145         4'b1001: outUnits = 7'b0001100;
146         default: outUnits = 7'b1111111;
147     endcase
148
149     case (address)
150         // Targeting seven segments display
151         5'b00000:
152             begin
153                 hex0 = outUnits;
154                 hex1 = outTens;
155                 hex2 = outHundreds;
156             end
157         5'b00001: hex1 = outUnits;
158         5'b00010: hex2 = outUnits;
159         5'b00011: hex3 = outUnits;
160         5'b00100:
161             begin
162                 hex4 = outUnits;
163                 hex5 = outTens;
164             end
165         5'b00101: hex5 = outUnits;
166         5'b00110:
167             begin
168                 hex6 = outUnits;

```



```
169         hex7 = outTens;
170     end
171     5'b00111: hex7 = outUnits;
172 endcase
173 end
174 endcase
175 end
176 assign outL = _temp;
177
178 endmodule
```


5 Resultados Obtidos e Discussões

O CoreBassier está completo.

Após algumas trocas nas instruções, e no tipo de instruções, está finalizado. Utilizando as instruções que foram colocadas na Memória de Instruções, foi realizado o teste utilizando o *Waveform* do Quartus II. O código que o processador está rodando é o fibonacci, listado abaixo.

```


1 011101_00010_00000_000000000000000000 // mov $2, $0
2 000001_00010_00000_000000000000000001 // addi $2, $0, 1
3 000000_00011_00010_00001_000000000000 // add $3, $2, $1
4 000001_00110_00000_000000000000000100 // addi $6, $0, 4
5 011011_00110_00000_000000000000000000 // in $6
6 000001_00101_00000_000000000000000010 // addi $5, $0, 2
7 011101_00001_00010_000000000000000000 // L0: mov $1, $2
8 011101_00010_00011_000000000000000000 // mov $2, $3
9 000000_00011_00010_00001_000000000000 // add $3, $2, $1
10 000001_00101_00101_000000000000000001 // addi $5, $5, 1
11 001001_00111_00101_00110_000000000000 // slt $7, $5, $6
12 000001_01000_00000_000000000000000001 // addi $8, $0, 1
13 010111_00111_01000_000000000000000101 // beq $7, $8, L0
14 011001_0000000000000000000000000000 // nop
15 011100_00000_00011_000000000000000000 // output $3, 0x0
16 011010_0000000000000000000000000000 // halt

```

O código funciona da seguinte forma: Primeiro, é movido 0 para o registrador 2 (que fará o papel de fib[i - 2]) e então é movido 1 para o registrador 1 (que fará o papel de fib[i - 1]). Após isso é calculado o terceiro termo de fibonacci e iniciado a contagem em 2 (o registrador 5 contará quantos números foram gerados), é utilizado a instrução de *input* para obter o valor de parada (ou seja, quantos números de fibonacci o usuário deseja) esse valor é armazenado no registrador 6. Agora começa o laço, com a label L0, onde move-se o conteúdo do fib[i - 1] para fib[i - 2], depois o conteúdo de fib[i] para fib[i - 1], atualizando os anteriores. Então é calculado o próximo valor do fibonacci, somando-se os dois. Com isso, soma-se 1 ao contador \$5, e testa se já foi gerado o número desejado com o *Set on Less Than*. E é feito o branch para L0 caso preciso calcular outros valores, ou vai direto para mostrar no display e depois halt, caso não precise.

A [Figura 3](#) mostra o primeiro momento após rodado a simulação.


A figura detalha todos os sinais, os de controle: branch, branchSignal (controle de desvio), halt (controle de parada), error (erros), overflow (estouro nas operações aritméticas), targetRegister (*flag* para saber qual registrador deve-se escrever), writeRegister (se deve ou não escrever num registrador), memoryToRegister (se está a carregar um dado da Memória de Dados para o registrador), memoryWrite (se deve ou não escrever na Memória de Dados), memoryRead (se pode ler a Memória de Dados); e os intermediários.

 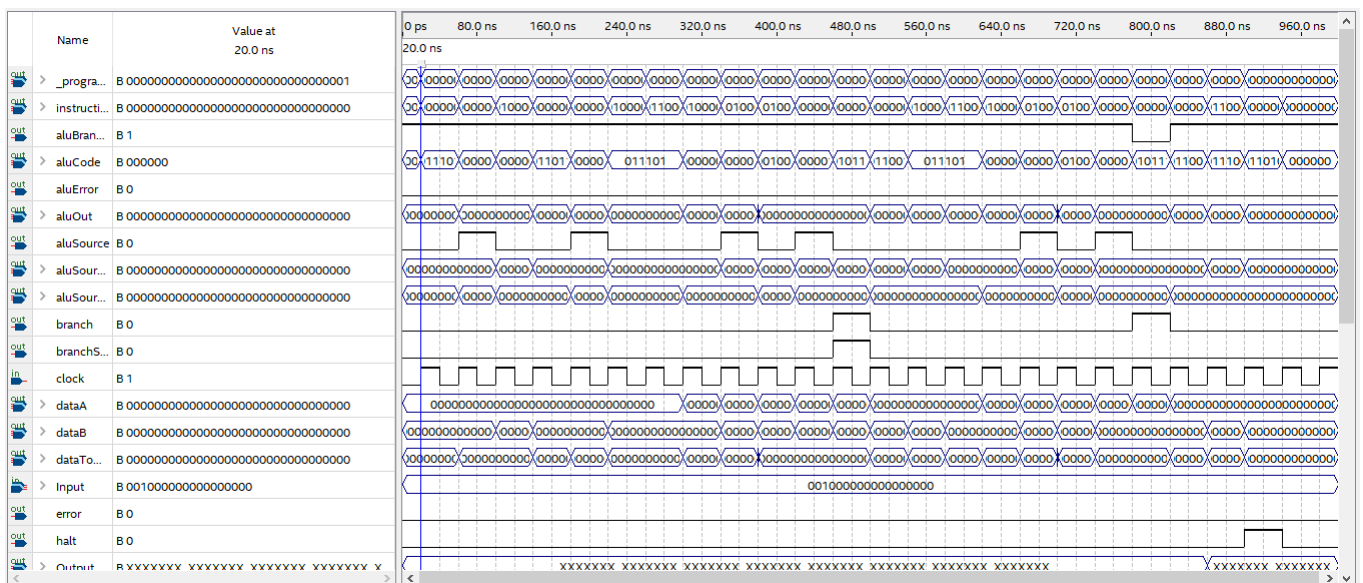Figura 3 – Antes do primeiro *clock*

Fonte: O Autor

A Figura 4 mostra os sinais após o período de 1 *clock*.


A primeira instrução é o *mov*, então percebe-se que foi buscado o valor de um registrador para passar para o outro. A Unidade de Controle colocou todos as *flags* para seus valores corretos para ser realizada pela Unidade Lógica e Aritmética a passagem de um para o outro registrador.

Figura 4 – Resultado do primeiro *clock*

Fonte: O Autor

A Figura 5 mostra os sinais após o período de 3 *clock*.

Figura 5 – Resultado do segundo *clock*

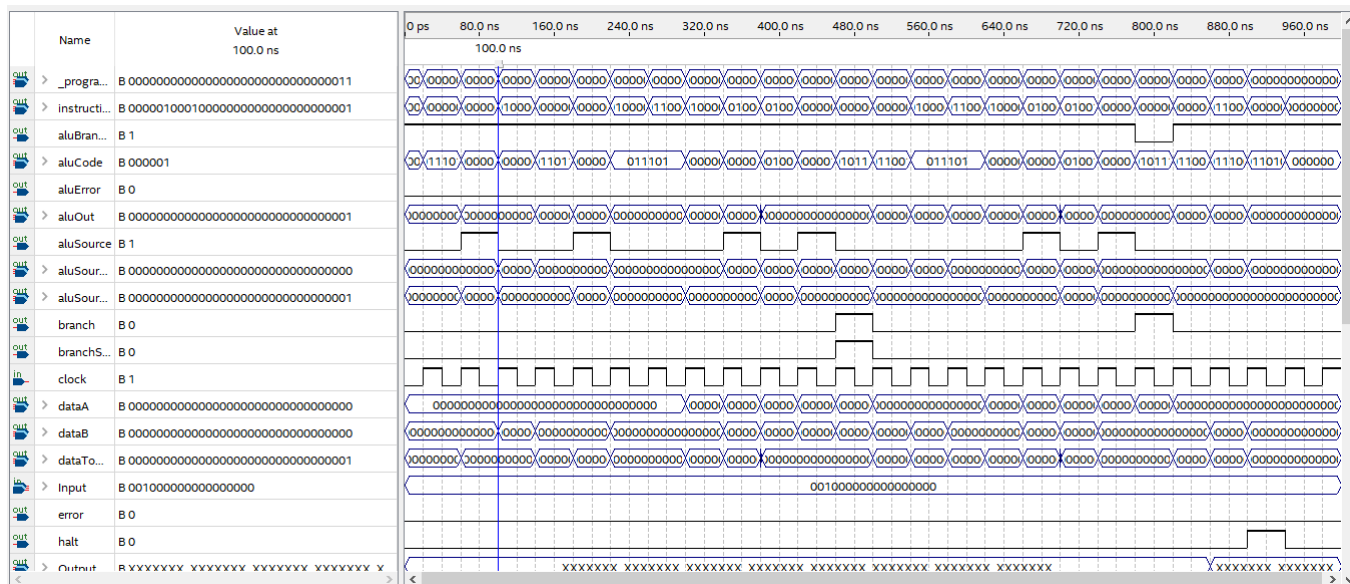

Fonte: O Autor

Isso será repetido mais algumas vezes até chegar na [Figura 6](#). Nesse momento, a instrução sendo executada é o `in`, e como pode ser visto, o valor 100_2 é colocado.

6 Considerações Finais

A construção de um processador é um processo muito complexo devido as várias considerações de *design* que são necessárias. A maior das escolhas é entre seguir a arquitetura RISC ou CISC, ambas tem pontos positivos muito interessantes (como discutido nas primeiras seções) e que facilitam em algum momento da construção do processador. Seja no começo com a implementação física dele (no caso do RISC) ou depois, na utilização do processador (no caso do CISC).

A maior dificuldade encontrada para projetar esse processador foi conseguir passar toda a ideia para o Verilog. Ter que pensar nos tempos que cada módulo precisa para executar e garantir que o *datapath* esteja correto. Por isso foi tão importante os *negedge clock*. Isso é uma particularidade do *design* via Quartus e Verilog, pois numa implementação física deve-se pensar mais ainda nos tempos – pois no Verilog, uma multiplicação pode durar apenas um *clock*, enquanto quando é projetado fisicamente, demora muito mais.

O próximo passo é arrumar o módulo de IO e fazer o teste na placa FPGA depois que tudo estiver pronto. O módulo está implementado, mas ainda não está correto. Além disso, faltam outras combinações de instruções para serem testadas. A combinação testada primeiro era apenas somas e um halt, falta testar *branch* e *load* e *store*.

O resultado gerado atendeu as expectativas e objetivo do relatório, mostrando como é importante o estudo de arquitetura e organização de computadores.

Referências

- 1 PATTERSON, D. A.; HENNESY, J. L. *Computer Organization and Design*. 5th edition. ed. Waltham/MA, EUA: Morgan Kaufmann, 2007. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 12.
- 2 BLAS, D. A. D. *MIPS addressing modes*. Disponível em: <https://classes.soe.ucsc.edu/cmpe110/Spring11/lectures/05_MIPS_addressing.pdf>. Citado na página 12.
- 3 ALTERA. *Quartus II*. Disponível em: <<https://www.altera.com/products/design-software/fpga-design/quartus-prime/overview.html>>. Citado na página 18.